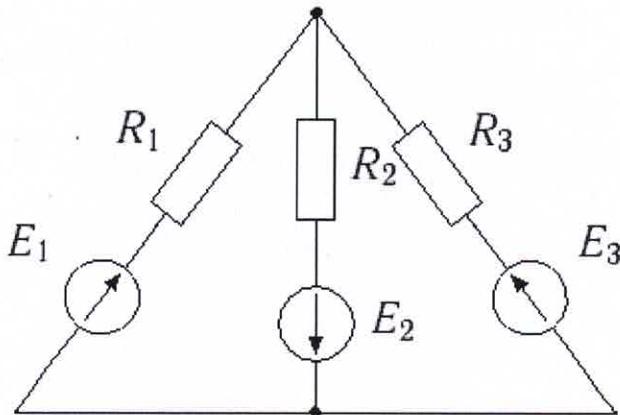





1. Составить систему линейных уравнений по законам Кирхгофа для данной цепи. Найти токи в ветвях методом контурных токов.



$$R_1 = 20 \text{ Ом}, R_2 = 15 \text{ Ом}, R_3 = 10 \text{ Ом}, E_1 = 20 \text{ В}, E_2 = 60 \text{ В}, E_3 = 100 \text{ В}.$$

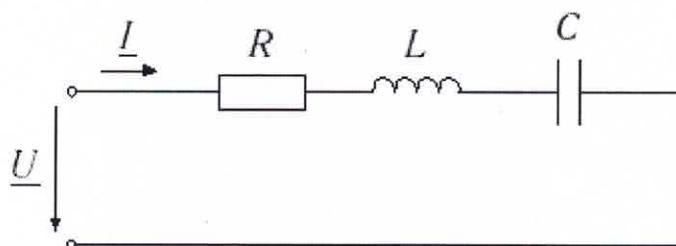2. Для представленной цепи определить:

- выражение для мгновенного значения напряжения u ;
- комплексное сопротивление цепи Z ;
- комплексный ток I в алгебраической и показательной форме;
- активную мощность цепи P ;
- построить векторную диаграмму для комплексных тока I и напряжения U , указать на ней разность фаз.



$$U_m = 1,41 \text{ В}, f = 100 \text{ Гц}, \psi_u = 30^\circ, R = 100 \text{ Ом}, L = 50 \text{ мГн}, C = 10 \text{ мкФ}.$$

3. Для последовательно включенных емкостного, индуктивного и резистивного элементов определить:

- частоту резонанса;
- ток в цепи I и напряжения U_L и U_C при резонансе;
- характеристическое сопротивление и добротность;
- мощность при резонансе.


Параметры цепи:

$$U = 10 \text{ В}, R = 100 \text{ Ом}, L = 50 \text{ мГн}, C = 10 \text{ мкФ}.$$



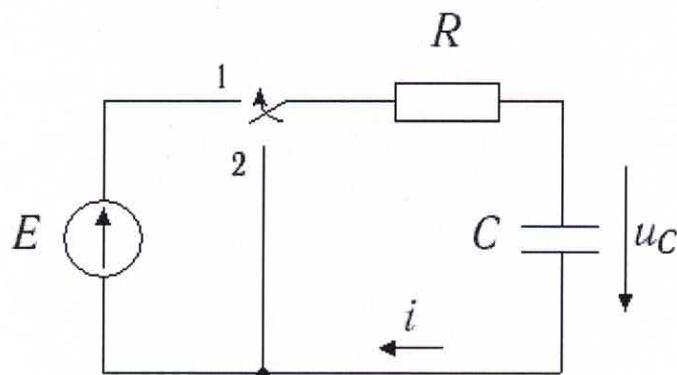4. Для представленного на схеме переходного процесса:

- определить напряжение и ток в реактивном элементе для трёх моментов времени:
 - «сразу перед» коммутацией ($t = 0_-$);
 - «сразу после» коммутации ($t = 0_+$);
 - в установившемся режиме после окончания переходного процесса.
- представите на графике характер переходного процесса для тока и напряжения на реактивном элементе (по точкам строить не нужно), указав рассчитанные выше токи и напряжения;
- рассчитайте постоянную времени переходного процесса.



$$E = 10 \text{ В}, R = 10 \Omega, C = 100 \mu\text{Ф}$$

5. Рассчитайте параметры элементов ФНЧ k -типа для П-образной схемы замещения при $f_c = 10 \text{ Гц}$ и $k^2 = 100$. Приведите соответствующую схему.

Для четырёхполюсника, соответствующего данному фильтру определить параметры А и характеристическое сопротивление.

Логинов И.С.